

Ich habe daher 2 andere Bauformen und ein ganz anderes Modem bestellt. Bis dahin bitte abwarten oder ein USB-Stick nutzen.

Projekt: SIM800L (Modem)

Inhalt

		1
	EKT: SIM800L (MODEM)	
1.	Anforderungen	
	Gedanken zum Projekt	
	• Kosten	
	Schnittstelle	2
2.	Markübersicht*	2
3.	SOFTWARE SCHNITTSTELLEN ZU HONEY PI	3
	• \etc\	3
	\etc\ppp\peers\	3
4.	HARDWARE SCHNITTSTELLEN SIM800L ZUM RASPBERRY (SCHALTPLAN)	3
5.	PINOUT	
6.	Antenne	
7.	SIM-Karte richtig reinstecken	5
8.	LED	
9.	Referenzen / Quellen	5
10	ÄNDERLINGSHISTORIE	5



HoneyPi

1. Anforderungen

Gedanken zum Projekt
Finden einer günstigen alternative zu den UMTS-USB-Sticks.

Kosten

Modem inkl. Kleinteile sollte 10 € nicht wesentlich überschreiten. Kabel, Lötzinn und Widerstände werden nicht einberechnet.

Schnittstelle UART / ttyS0

2. Markübersicht*

SIMCom SIM800L	SIMCom SIM7600	Neoway M590		
G2	G4/LTE	G2		
https://de.aliexpress.com /item/32667279938.html ?spm=a2g0s.9042311.0. 0.27424c4dhbX19Q	https://de.aliexpress.com/item/40 00521704067.html?spm=a2g0o.p roductlist.0.0.6cc26536fj9KsT&alg o_pvid=0e9b62e6-fd8c-43e1- 8f55- 3b0a0afaef8c&algo_expid=0e9b6 2e6-fd8c-43e1-8f55- 3b0a0afaef8c- 7&btsid=0b0a182b161644963269 35078e9631&ws_ab_test=search web0_0,searchweb201602_,sear chweb201603	https://de.aliexpress.com/it em/4000587210963.html? spm=a2g0s.9042311.0.0.2 7424c4dDledq6		
Ca. 4 €	Ca. 40 €	Ca. 3 €		
SIMSØBL IMET: FCC ID:UDU-2813872482 S2-1065J -21435 (€0678				
Up/Down 85.6 kbps				
MicroSim Karte				

20. April 2021 MD Seite 2 von 5




3. Software Schnittstellen zu Honey Pi

Anbindung im Raspberry 4 über ttyS0 Deaktivierung der seriellen Konsole. Aktivierung des UART (FIFO)



Pin-Abfrage vorher (Handy) deaktivieren oder entsprechend konfigurieren.

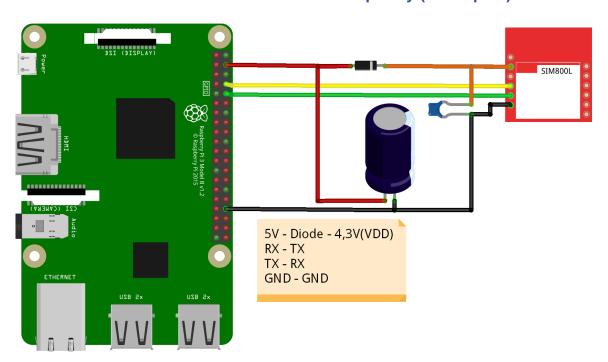4. Hardware Schnittstellen SIM800L zum Raspberry (Schaltplan)



SIM800L		Raspberry
RX		TX
TX		RX
VDD 3.4V-4.4V	Diode ~1N4007	5V
GND		GND



Anschluss A	Kondensatoren		Anschluss B
5V	Elko 2200µF, 6,3V (LowESR)	https://www.reichelt.de/ elko-radial-1-000-f-6- 3v-105-c-low-esr-fr-a-1- 0m-6-3- p200298.html?&trstct=p os 10&nbc=1	GND
5V	Keramik 10uF/25V (50V)	https://www.ebay.de/itm /Keramik-Kondensator- 50V-pF-nF-uF- Multilayer-Ceramic- Capacitor- CT4/173879856274?va r=473858192378	GND
		https://de.aliexpress.co m/item/1005001715033 995.html?spm=a2g0s.9 042311.0.0.27424c4dY 7gUpr	

- Anschluss der Kondensatoren möglichst dicht am Modul!
- ▲ Die RX/TX Leitungen sind kurz zu halten.

Das SIM800L Modul, dass ich hier habe, arbeitet mit einer Logik-Level-Spannung von 3,3 Volt. Das passt super zum Raspberry Pi. Es gibt andere Module mit einem SIM800 Chip. Hier ist die Logik-Level-Spannung vorsichtshalber zu prüfen.

▲ Im Internet gibt es Hinweise, dass das Modul nicht ohne Antenne betrieben werden sollte. Es kann dadurch beschädigt werden.





▲ NET ist nicht mit einem Pin auszustatten! Ein negativer Einfluss auf die Empfangsqualität ist möglich.

6. Antenne

Beim Kauf auf einen Antennenanschluss achten und eine Antenne ähnlich dieser kaufen:



7. SIM-Karte richtig reinstecken



→ Die Kontaktseite der SIM-Karte zeigt zur Platine. Pin-Abfrage vorher (Handy) deaktivieren.

8. LED

Die LED blink schnell bei einer Verbindung

9. Referenzen / Quellen

https://bigdanzblog.wordpress.com/2016/04/12/sim800l-gsmgprs-part-ii-seeking-stability/https://arduino.stackexchange.com/questions/47068/sim800l-not-registering-to-network

10. Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung
1.00 beta	20.04.	Vorabversion (Beta)

20. April 2021 Seite 5 von 5